

디지털논리회로설계

과제


2023047992 천지용


1. NOT gate VHDL code screenshots

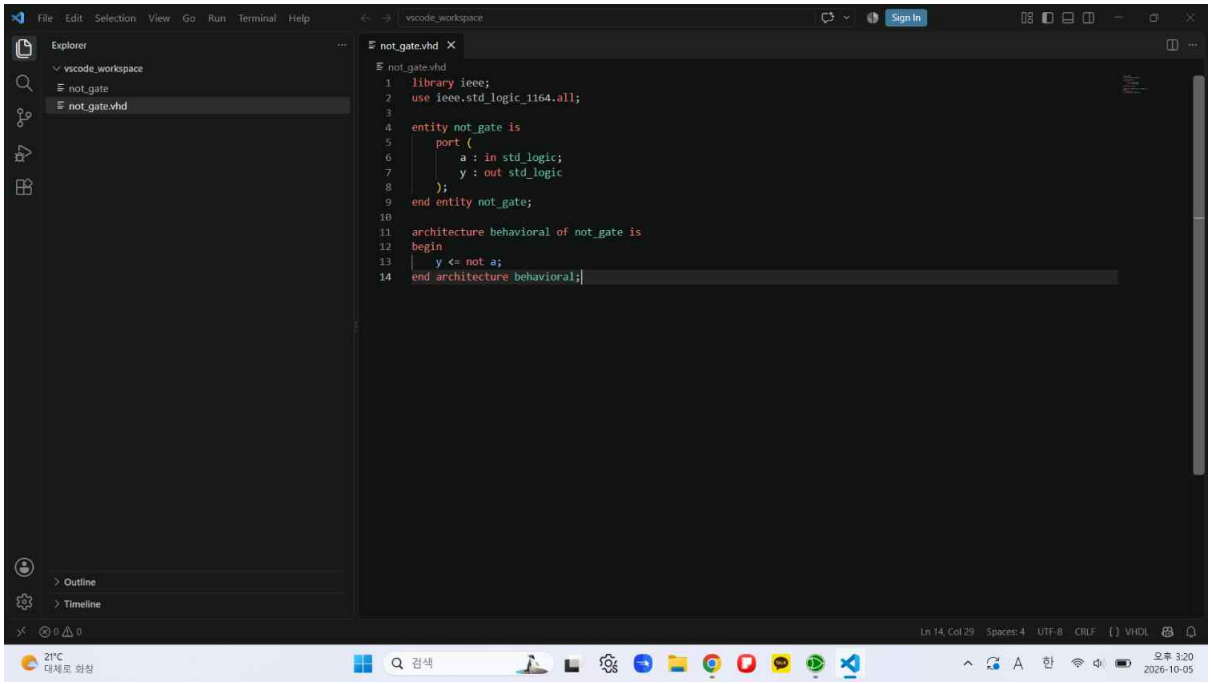

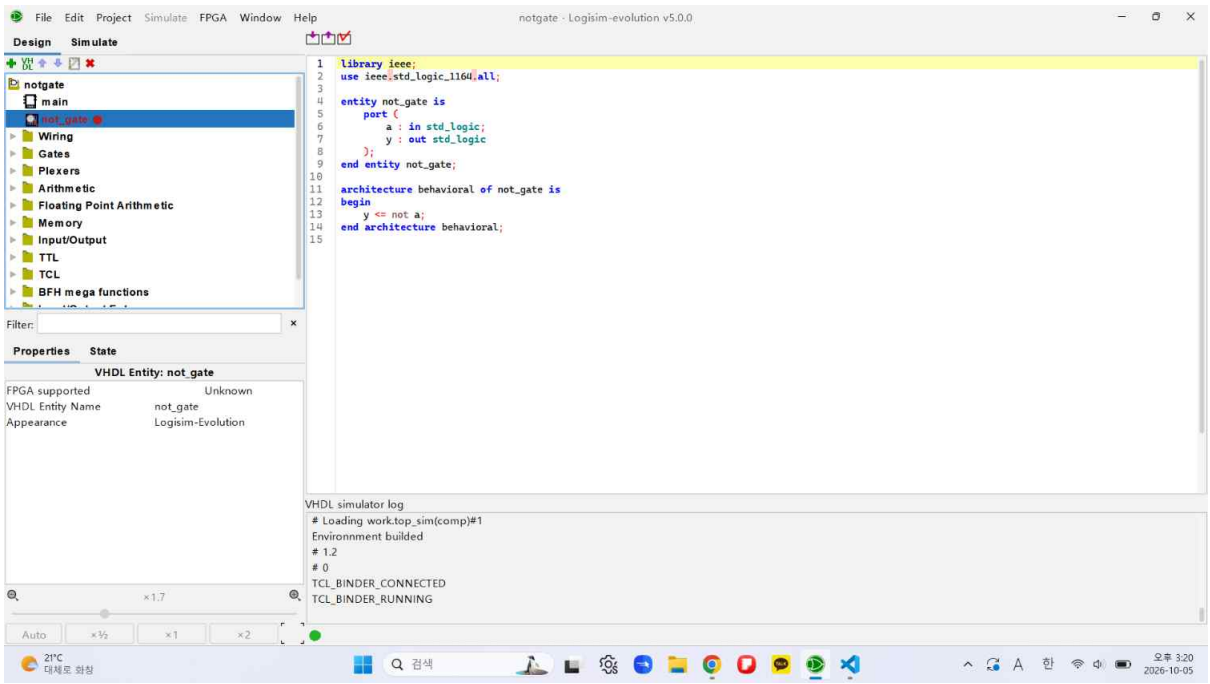

2. circuit & simulation screenshots

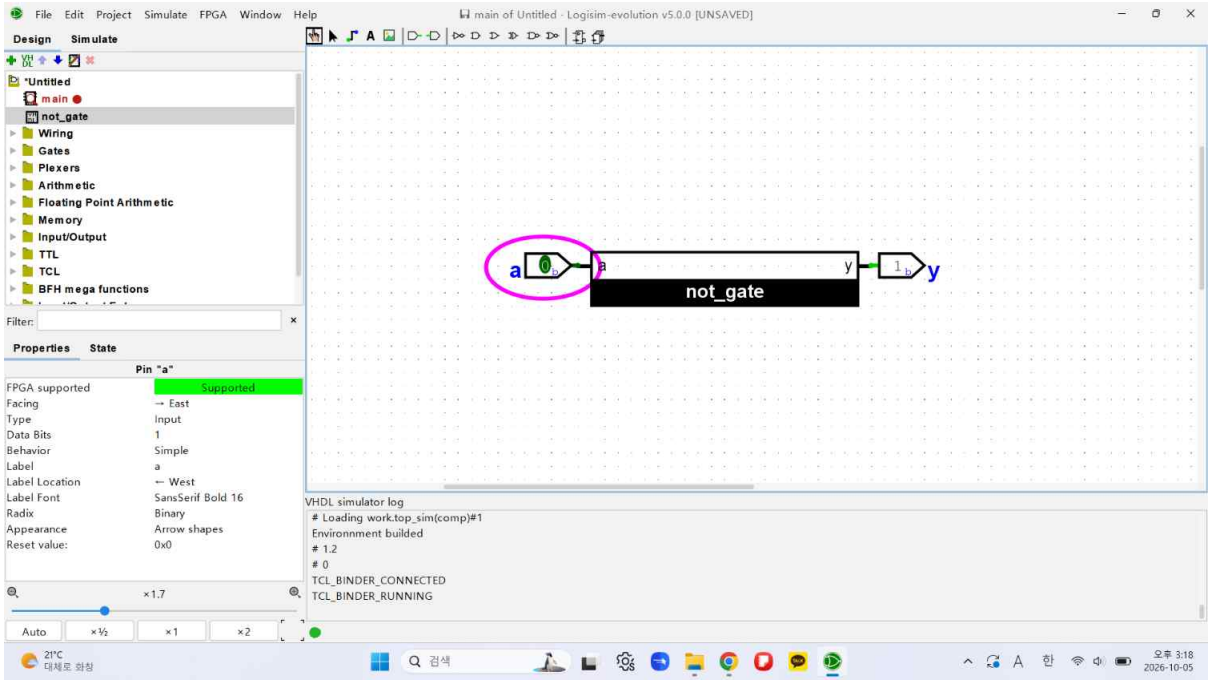

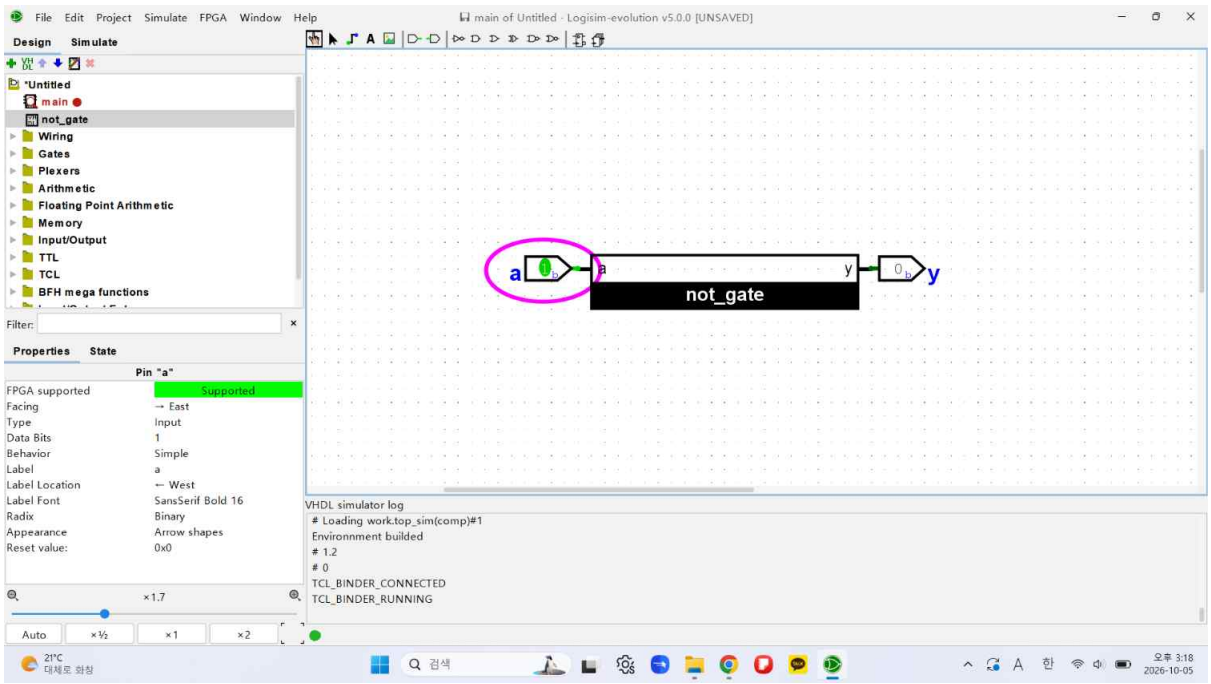

VScode에서 not_gate VHDL 코드 작성 후 저장.

Logism에서 해당 코드 import 후 게이트 양단의 입력, 출력 값을 확인함.

시뮬레이션은 오류 없이 실행되는 것을 확인함.

not gate의 특성대로 0이 입력되었을 때 1이 출력되고, 1이 입력되었을 때 0이 출력되는 것을 확인할 수 있었다.